

Hallo, liebe Klasse 5b, und liebe Klasse 5c,

unser Thema während der Zeit der Schulschließung ist der Strom.

Dazu haben wir im AH. Ganz tolle Seiten, wo wir schneiden, kleben müssen, nachdem wir es uns richtig gedacht haben, wann der Strom fließt.

Wir hatten uns mit den vier Wirkungen von Strom beschäftigt:

im Ah, S. 17 hattet ihr sie zugeordnet:

Experiment 1: Licht- und Wärmewirkung

Experiment 2: magnetische Wirkung, um die Metallschraubchen anzuziehen.

Experiment 3: chemische Wirkung: Versilbern oder Vergolden des Ringes je nach Art der Metallplatte

nun sollen wir Stromkreise erstellen:

Dazu zeichnet ihr die Tabelle „Bauteile und ihre Schaltzeichen“ aus dem Physikbuch S. 91 ab
Danach klebt ihr den Schaltkreis im AH. S. 19 zusammen- Beachtet, dass ihr die Teile aus dem hinteren Teil benutzt!

